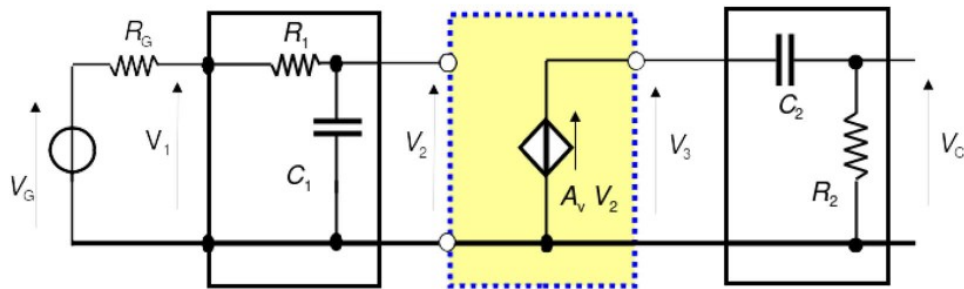


1- Sistemi elettronici, tecnologie e misure

Esercizio 1

Si consideri il seguente circuito



1. Calcolare V_C/V_G nel dominio di Laplace.

2. Dati i seguenti valori:

- $R_G = 600 \Omega$
- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 1.2 \text{ k}\Omega$
- $C_1 = 1 \text{ nF}$
- $C_2 = 100 \mu\text{F}$
- $A_v = 1000$

calcolare zero e poli.

3. Disegnare i diagrammi di Bode: ampiezza e fase

Svolgimento

Nel dominio di Laplace

$$Z(s) = \begin{cases} R & \text{per le resistenze} \\ \frac{1}{sC} & \text{per i condensatori} \end{cases}$$

Dal circuito in esame, la tensione di uscita si scrive come:

$$V_C(s) = \frac{Z_{R_2}}{Z_{R_2} + Z_{C_2}(s)} V_3(s) = \frac{Z_{R_2}}{Z_{R_2} + Z_{C_2}(s)} A_v V_2(s)$$

$$V_2(s) = \frac{Z_{C_1}(s)}{Z_{C_1}(s) + Z_{R_1} + Z_{R_G}} V_G(s)$$

$$\frac{V_C(s)}{V_G(s)} = A_v \frac{Z_{R_2}}{Z_{R_2} + Z_{C_2}(s)} \frac{Z_{C_1}(s)}{Z_{C_1}(s) + Z_{R_1} + Z_{R_G}}$$

Funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_G(s)} = A_v \frac{1}{1 + s \underbrace{C_1 (R_1 + R_G)}_{\tau_1}} \frac{s C_2 R_2}{1 + s \underbrace{C_2 R_2}_{\tau_2}} = A_v \frac{s \tau_2}{(1 + s \tau_1)(1 + s \tau_2)}$$

- Zeri: $s = 0$ (nell'origine)
- Poli:
 - $s_1 = -1/\tau_1 \approx -9.4 \times 10^4 \text{ rad/s} \sim -10^5 \text{ rad/s}$
 - $s_2 = -1/\tau_2 \approx -8 \text{ rad/s} \sim -10 \text{ rad/s}$

Diagramma di Bode: modulo

$$20 \log_{10}|H(j\omega)| = 20 \log_{10}(A_v) + 20 \log_{10}\left(\frac{\omega}{|s_2|}\right) - 20 \log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{s_1^2}} - 20 \log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{s_2^2}}$$

dove

- $20 \log_{10}(A_v) (= 60 \text{ dB})$
- $20 \log_{10}\left(\frac{\omega}{|s_2|}\right) \rightarrow 20 \text{ dB/decade}$
- $20 \log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{s^2}} = \begin{cases} 0 \text{ dB} & \text{for } \omega \ll |s| \\ 3 \text{ dB} & \text{for } \omega \approx |s| \\ 20 \log_{10} \frac{\omega}{|s|} \text{ dB} & \text{for } \omega \gg |s| \end{cases}$

Diagramma di Bode del modulo:


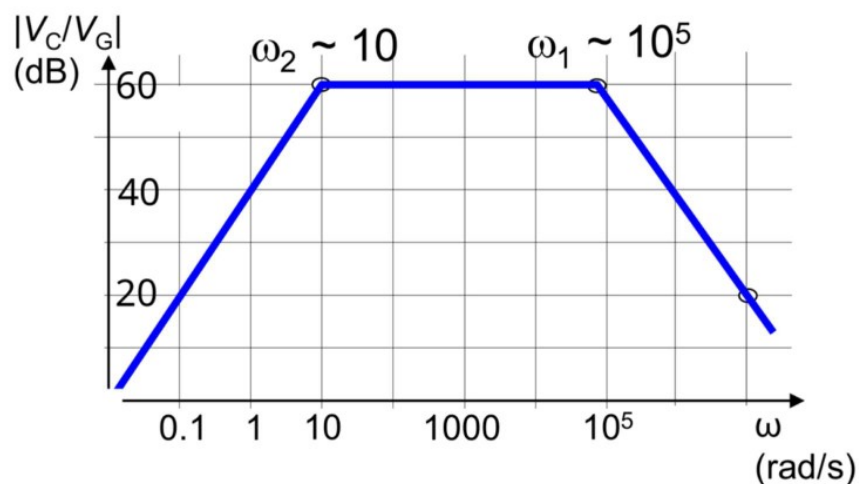


Diagramma di Bode: Fase

$$\angle H(j\omega) = \angle A_v + \angle j \frac{\omega}{-s_2} - \angle \left(1 - \frac{j\omega}{s_1}\right) - \angle \left(1 - \frac{j\omega}{s_2}\right)$$

- $\angle A_v = 0$
- $\angle j \frac{\omega}{-s_2} = 90 \text{ deg}$
- $\angle \left(1 - \frac{j\omega}{s}\right) = \begin{cases} 0 \text{ deg} & \text{for } \omega \ll |s| \\ 45 \text{ deg} & \text{for } \omega \approx |s| \\ 90 \text{ deg} & \text{for } \omega \gg |s| \end{cases}$


Diagramma di Bode della fase:

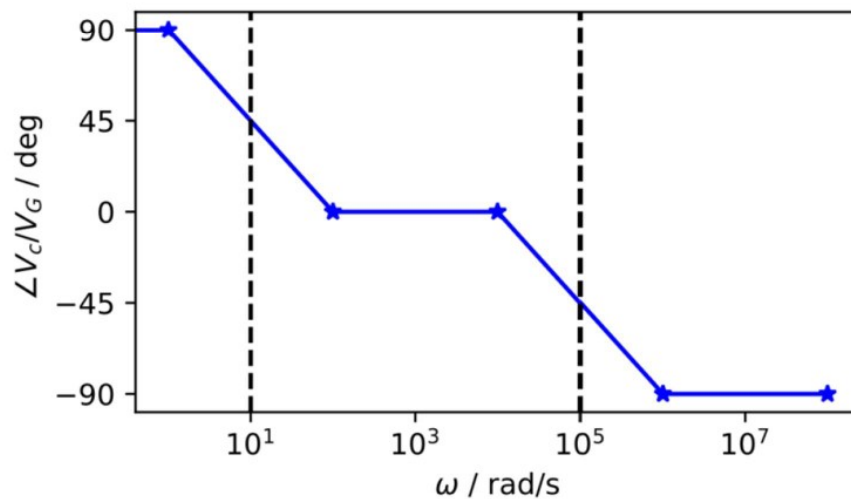

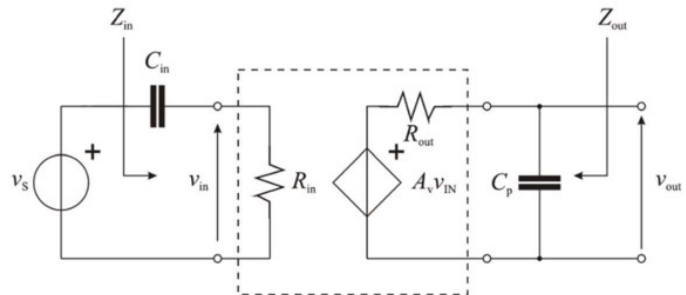Esercizio 2 (Per casa)

Si consideri il seguente circuito:

$$\begin{aligned}A_v &= 10 \\ R_{in} &= 100\text{ k}\Omega \\ R_{out} &= 10\text{ k}\Omega \\ C_p &= 100\text{ pF} \\ C_{in} &= 1\text{ }\mu\text{F}\end{aligned}$$



1. Determinare le funzioni
 - $A_v = V_{out}(s)/V_s(s)$
 - $Z_{in}(s)$
 - $Z_{out}(s)$
2. Disegnare i diagrammi di Bode delle funzioni $A_v(s)$, $Z_{in}(s)$, $Z_{out}(s)$