Cognome	
Nome	
Matricola	
Aula	


Domande a risposta multipla (indicare con X la risposta corretta nella tabella)

Quesito	1	2	3	4	
Risposta a				X	
Risposta b	Χ				
Risposta c			Χ		
Risposta d		Х			
Punteggio totale					

- 1) Una resistenza di valore $R = (100 \pm 0.5) \Omega$ è percorsa da una corrente I = 5 mA misurata per mezzo di un amperometro di classe 0.5 e fondo scala disponibili pari a 1 mA, 10 mA e 100 mA. L'incertezza relativa della tensione ai capi della resistenza vale:
 - a) 2.5 %
 - b) 1.5%
 - c) 1%
 - d) Nessuna delle precedenti
- 2) Un voltmetro a valor medio a singola semionda con condensatore in serie
 - a) È uno strumento che permette di misurare qualunque segnale periodico purché abbia componente continua nulla
 - b) È uno strumento che, grazie ad una costante di taratura pari a 1.11, permette di misurare il valore efficace di segnali sinusoidali
 - c) È uno strumento che, grazie ad una costante di taratura pari a 2.22, permette di misurare il valore efficace di qualunque segnale periodico
 - d) Nessuna delle precedenti
- 3) In un oscilloscopio digitale la resistenza di ingresso ha, per convenzione, il valore di 1 M Ω in modo tale
 - a) da aumentare il più possibile la frequenza di taglio del filtro passa alto in ingresso dell'oscilloscopio
 - b) da ridurre il più possibile la necessità di utilizzo della sonda
 - c) da non sovraccaricare il circuito sotto misura
 - d) in modo da avere, grazie alla capacità del cavo posta in parallelo, un filtro passa basso con frequenza di taglio molto alta
- 4) Il segnale periodico mostrato in figura (V_{max} =3 V, V_{min} =0 V) è misurato per mezzo di un voltmetro a vero valore efficace con condensatore in serie. La lettura attesa (senza incertezza) è:

a) 0.9 V

- b) 1.8 V
- c) -1.8 V
- d) 3 V

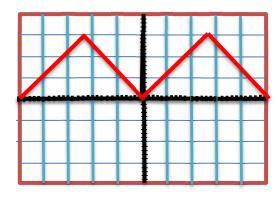

ESERCIZIO


Il ponte di Wheatstone mostrato in figura è impiegato per misurare la pressione di una miscela gassosa mediante un sensore resistivo R_s , che è caratterizzato dalla seguente relazione ingresso/uscita:

$$R_{\rm S} = R_0 \cdot (1 + A \cdot P)$$
; $R_0 = 350 \,\Omega$; $A = 1.10^{-6} \,({\rm Pa})^{-1}$.

L'incertezza garantita dal sensore è pari a $\delta P_{\rm S}$ = 100 Pa + 0.001 P

Il ponte risulta in equilibrio quando il resistore R_3 vale 3955 Ω .

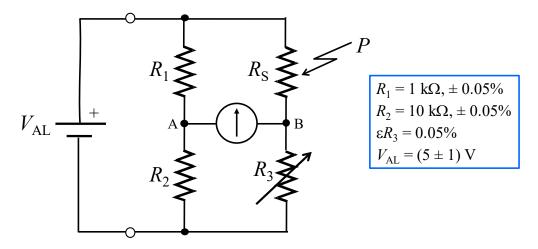Stimare la misura della pressione *P* tenendo in considerazione i contributi di incertezza legati alla tolleranza dei resistori ed all'incertezza del sensore di pressione.



Modello di misura

In condizioni di ponte in equilibrio, ossia quando la tensione tra i punti A e B è nulla, vale la seguente relazione:

$$V_{\rm A} = V_{\rm AL} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{\rm B} = V_{\rm AL} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_{\rm S}}$$

da cui si ricava facilmente l'espressione che lega la resistenza incognita (in questo caso R_s) alle resistenze note R_1 , R_2 ed R_3 :

$$R_{\rm S} = R_3 \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

La relazione che lega la resistenza R_S alla pressione P è espressa come:

$$R_{\rm S} = R_0 \cdot (1 + A \cdot P)$$

Invertendo l'ultima relazione si ottiene la stima della pressione come:

$$P = \frac{1}{A} \cdot \left(\frac{R_{\rm S}}{R_{\rm 0}} - 1\right)$$

e sostituendo il valore di Rs precedentemente trovato, si ottiene infine il sequente modello di misura:

$$P = \frac{1}{A} \cdot \left(\frac{R_3 \cdot R_1}{R_0 \cdot R_2} - 1 \right)$$

Stima del misurando

Sostituendo i valori numerici nel modello di misura si ottiene:

$$P = \frac{1}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot \left(\frac{3955 \cdot 1 \cdot 10^3}{350 \cdot 10 \cdot 10^3} - 1 \right) = \frac{1}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot \left(\frac{3955}{3500} - 1 \right) = 130 \text{ kPa}$$

Stima dell'incertezza

Osservando il modello di misura, si può notare che l'incertezza con cui è stimata la pressione dipende dall'incertezza con cui sono note le resistenze del ponte e dall'incertezza con cui sono noti i parametri A ed R_0 del sensore resistivo. Il costruttore non fornisce tuttavia informazioni relative a questi ultimi due parametri, ma dichiara l'incertezza assoluta di pressione come $\delta P_S = 100 \text{ Pa} + 0.001 \cdot P$

L'incertezza complessiva della misura di pressione è infine stimata come:

$$\delta P = \left| \frac{\partial P}{\partial R_1} \right| \cdot \delta R_1 + \left| \frac{\partial P}{\partial R_2} \right| \cdot \delta R_2 + \left| \frac{\partial P}{\partial R_3} \right| \cdot \delta R_3 + \delta P_S$$

$$\left| \frac{\partial P}{\partial R_1} \right| = \frac{1}{A} \cdot \frac{R_3}{R_0 \cdot R_2} = 1130 \frac{\text{Pa}}{\Omega}$$

$$\left| \frac{\partial P}{\partial R_2} \right| = \frac{1}{A} \cdot \frac{R_3 \cdot R_1}{R_0 \cdot R_2^2} = 113 \frac{\text{Pa}}{\Omega}$$

$$\left| \frac{\partial P}{\partial R_3} \right| = \frac{1}{A} \cdot \frac{R_1}{R_0 \cdot R_2} = 285.7 \frac{\text{Pa}}{\Omega}$$

$$\delta R_1 = 0.50 \ \Omega; \quad \delta R_2 = 5.0 \ \Omega; \quad \delta R_3 = 1.98 \ \Omega$$

Sostituendo i valori numerici nell'espressione dell'incertezza assoluta $\delta\!P$ si ottiene:

$$\delta P = 565 + 565 + 565 + (100 + 0.001 \cdot 130000) =$$

= 565 + 565 + 565 + 230 = 1925 Pa

Dichiarazione finale della misura

$$P = (130.0 \pm 1.9) \text{ kPa}$$